

## 1 Moore'sches Gesetz

- alle 18-24 Monate verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren auf gleicher Fläche
- Exponentielles Wachstum der Transistorzahl, exponentieller Rückgang des Preises pro Transistor
- Herstellungskosten (Fixkosten, Variable Kosten, Technologiefaktor), Entwicklerproduktivität, Verlustleistungsdichte



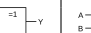

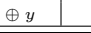
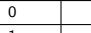
## 2 Einheiten

Potenz	Vorsatz	Potenz	Vorsatz	$H z$
$10^{12}$	T	$10^{-1}$	d	$s^{-1}$
$10^9$	G	$10^{-2}$	c	$kgms^{-2}$
$10^6$	M	$10^{-3}$	m	$J$
$10^3$	k	$10^{-6}$	$\mu$	$Nm = VAs$
$10^2$	h	$10^{-9}$	n	$W$
$10^1$	da	$10^{-12}$	p	$C$
		$10^{-15}$	f	$As$
				$V$
				$JC^{-1}$
				$F$
				$CV^{-1}$
				$\Omega$
				$VA^{-1}$
				$H$
				$VsA^{-1}$

$$\begin{aligned} \text{Bit} &\xrightarrow{\cdot 8} \text{Byte} \xrightarrow{\cdot 1000} \text{kByte} \xrightarrow{\cdot 1000} \text{MByte} \\ \text{Bit} &\xrightarrow{\cdot 8} \text{Byte} \xrightarrow{\cdot 1024} \text{KiB} \xrightarrow{\cdot 1024} \text{MiB} \end{aligned}$$

## 3 Boolsche Algebra

### 3.1 Boolesche Operatoren (Wahrheitstabelle WT)

							
x	y	AND	OR	XOR	NAND	NOR	EQV
0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1

Konfiguration:  $f = c_1 + c_2 + c_3 \Rightarrow cov(f) = \{c_1, c_2, c_3\}$

### 3.2 Gesetze der booleschen Algebra

	Boolesche Algebra (0, 1; ·, +, $\overline{\phantom{x}}$ )	Mengenalgebra ( $P(G)$ ; $\cap, \cup, \overline{\phantom{x}}$ ; $G, \emptyset$ )
Kommutativ	$x \cdot y = y \cdot x$ $x + y = y + x$	$A \cap B = B \cap A$ $A \cup B = B \cup A$
Assoziativ	$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ $x + (y + z) = (x + y) + z$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
Distributiv	$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Äquivalenz	$x \cdot x = x$ $x + x = x$	$A \cap A = A$ $A \cup A = A$
Absorbtion	$x \cdot (x + y) = x$ $x + (x \cdot y) = x$	$A \cap (A \cup B) = A$ $A \cup (A \cap B) = A$
Konstanz	$x \cdot 1 = x$ $x + 0 = x$ $x \cdot 0 = 0$ $x + 1 = 1$	$A \cap G = A$ $A \cup \emptyset = A$ $A \cap \emptyset = \emptyset$ $A \cup G = G$
Komplement	$x \cdot \overline{x} = 0$ $x + \overline{x} = 1$ $\overline{\overline{x}} = x$	$A \cap \overline{A} = \emptyset$ $A \cup \overline{A} = G$ $\overline{\overline{A}} = A$
De Morgan	$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$ $\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Resolution (allgemein)	$x \cdot a + \overline{x} \cdot b$ $= x \cdot a + \overline{x} \cdot b + a \cdot b$ $(x + a) \cdot (\overline{x} + b)$ $= (x + a) \cdot (\overline{x} + b) \cdot (a + b)$	$(A \cap Y) \cup (\overline{A} \cap Z)$ $= (A \cap Y) \cup (\overline{A} \cap Z) \cup (Y \cap Z)$ $(A \cup Y) \cap (\overline{A} \cup Z)$ $= (A \cup Y) \cap (\overline{A} \cup Z) \cap (Y \cup Z)$
Resolution (speziell)	$x \cdot a + \overline{x} \cdot a = a$ $(x + a) \cdot (\overline{x} + a) = a$	$(A \cap Y) \cup (\overline{A} \cap Y) = Y$ $(A \cup Y) \cap (\overline{A} \cup Y) = Y$

### 3.3 Boolesche Funktionen

$$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\} \quad f(\underline{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Einsmenge  $F$  von  $f: F = \{\underline{x} \in \{0, 1\}^n | f(\underline{x}) = 1\}$   
Nullmenge  $\overline{F}$  von  $f: \overline{F} = \{\underline{x} \in \{0, 1\}^n | f(\underline{x}) = 0\}$

#### Kofaktor bezüglich

- $x_i: f_{x_i} = f|_{x_i=1} = f(x_1, \dots, 1, \dots, x_n)$
- $\overline{x}_i: f_{\overline{x}_i} = f|_{x_i=0} = f(x_1, \dots, 0, \dots, x_n)$

#### Substitutionsregel

- $x_i \cdot f(\underline{x}) = x_i \cdot f_{x_i}$
- $\overline{x}_i \cdot f(\underline{x}) = \overline{x}_i \cdot f_{\overline{x}_i}$
- $x_i + f(\underline{x}) = x_i + f_{\overline{x}_i}$
- $\overline{x}_i + f(\underline{x}) = \overline{x}_i + f_{x_i}$

#### Boolsche Expansion

- $f(\underline{x}) = x_i \cdot f_{x_i} + \overline{x}_i \cdot f_{\overline{x}_i}$
- $f(\underline{x}) = (x_i + f_{\overline{x}_i}) \cdot (\overline{x}_i + f_{x_i})$
- $\overline{f(\underline{x})} = \overline{x}_i \cdot \overline{f_{\overline{x}_i}} + x_i \cdot \overline{f_{x_i}}$
- $\overline{\overline{f(\underline{x})}} = (\overline{x}_i + \overline{f_{\overline{x}_i}}) \cdot (x_i + \overline{f_{x_i}})$

#### Eigenschaften von $f(\underline{x})$

- tautologisch  $\Leftrightarrow f(\underline{x}) = 1 \quad \forall \underline{x} \in \{0, 1\}^n$
- kontradiktorisch  $\Leftrightarrow f(\underline{x}) = 0 \quad \forall \underline{x} \in \{0, 1\}^n$
- unabhängig von  $x_i \Leftrightarrow f_{x_i} = f_{\overline{x}_i}$
- abhängig von  $x_i \Leftrightarrow f_{x_i} \neq f_{\overline{x}_i}$

### 3.4 Multiplexer

$$\begin{aligned} f &= x \cdot a + \overline{x} \cdot b && (2 \text{ Eingänge } a, b \text{ und 1 Steuereingang } x) \\ f &= \overline{x_1} \overline{x_2} a + \overline{x_1} x_2 b + x_1 \overline{x_2} c + x_1 x_2 d && (\text{Eingänge: } a, b, c, d \text{ Steuerung: } x_1, x_2) \end{aligned}$$

### 3.5 Wichtige Begriffe

Wichtige Begriffe:	Definition	Bemerkung
Signalvariable	$x$	$\hat{x} \in \{0, 1\}$
Literal	$l_i = x_i \text{ oder } \overline{x_i}$	$i \in I_0 = \{1, \dots, n\}$
Literalänge	$\# \text{Teilterme} + \sum_{i=1}^{\# \text{Teilterme}} \# \text{Literale v. Teilterm}$	Summe aller Eingänge
Minterme, 0-Kuben	$MOC \ni m_j = \prod_{i \in I_0} l_i$	$ MOC  = 2^n$
d-Kuben	$MC \ni c_j = \prod_{i \in I_j \subseteq I_0} l_i$	$ MC  = 3^n$
Distanz	$\delta(c_i, c_j) =  \{l   l \in c_i \wedge \overline{l} \in c_j\} $	$\delta_{ij} = \delta(c_i, c_j)$
Implikanten	$MI = \{c \in MC   c \subseteq f\}$	
Primimplikanten	$MPI = \{p \in MI   p \not\subseteq c \forall c \in MI\}$	$MPI \subseteq MI \subseteq MC$
DNF (SOP)	eine Summe von Produkttermen	Terme sind ODER-verknüpft
KNF (POS)	ein Produkt von Summentermen	Terme sind UND-verknüpft
KDNF (CSOP)	Summe aller Minterme	WT: 1-Zeilen sind Minterme
KKNF (CPOS)	Menge aller Maxterme	WT: 0-Zeilen negiert sind Maxterme
VollSOP (nur 1)	Menge aller Primimplikanten	Bestimmung siehe Quine Methode oder Schichtenalgorithmus
DMF (min. 1)	Minimale Summe v. Primimplikanten	durch Überdeckungstabelle
FPGA: Field Programmable Gate Array		
LUT: Look Up Table		

## 4 Beschreibungsformen

### 4.1 Disjunktive Normalform/Sum of products (DNF/SOP)

Eins-Zeilen als **Implikanten** (UND) schreiben und alle Implikanten mit **ODER** verknüpfen:  
 $Z = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} \cdot D$

### 4.2 Konjunktive Normalform/Product of sums (KNF/POS)

Null-Zeilen **negiert als Implikat** (ODER) schreiben und alle Implikanten **UND** verknüpfen:  
 $Z = (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + D) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + D)$

### 4.3 Umwandlung in jeweils andere Form

1. Doppeltes Negieren der Funktion:  $Z = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} \cdot D}$
2. Umformung "untere" Negation (DeMorgan):  $Z = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D} = \overline{(A + B) \cdot (C + \overline{D})}$
3. Ausmultiplizieren:  $Z = \overline{(A + B) \cdot (C + \overline{D})} = \overline{A \cdot C + A \cdot \overline{D} + B \cdot C + B \cdot \overline{D}}$
4. Umformung "obere" Negation (DeMorgan):  
 $Z = \overline{AC} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{BD} = (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + D) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + D)$

Analog von KNF (POS) nach DNF (SOP).

## 5 Logikminimierung

### 5.1 Nomenklatur

- $m_i$  Minterm: UND-Term in dem alle Variablen vorkommen (aus KDNF)
- $M_i$  Maxterm: ODER-Term in dem alle Variablen vorkommen (aus KKNF)
- $c_i$  Implikant: UND-Term in dem freie Variablen vorkommen können
- $C_i$  Implikat: ODER-Term in dem freie Variablen vorkommen können
- $p_i$  Primimplikant: UND-Term mit maximal freien Variablen
- $P_i$  Primimplikat: ODER-Term mit maximal freien Variablen
- $K_{pi}$  Kernprimimplikant: Überdeckt einen Minterm als **einziger**  $c_i$
- $K_{Pi}$  Kernprimimplikat: Überdeckt einen Maxterm als **einziger**  $C_i$

### 5.2 Karnaugh-Diagramm

**Vorteile:** sehr anschaulich

**Nachteile:** Gray-Kodierung notwendig, nur wenige Inputvariablen

Zyklische Gray-Codierung: 2dim:00, 01, 11, 10 3dim:000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100

$\overline{z} \backslash xy$	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	X	1	1	0

Gleiche Zellen zusammenfassen: z.B.  $\overline{x} \overline{y} + yz$   
Don't Care Werte ausnutzen!

5.3 Quine Methode

**Vorteile:** automatisierbar (DEA/FSM), beliebig viele Inputvariablen  
**Nachteile:** viele paarweise Vergleiche, Erweiterung auf KKNF oder KDNF notwendig, viele Min- und Maxterme  
geg.: DNF/KNF oder Wertetabelle von  $f(x)$   
ges.: alle Primimplikanten/-kate  $p_i$  (VollSOP/VollPOS)

Spezielles Resolutionsgesetz:  $x \cdot a + \bar{x} \cdot a = a$   
Absorptionsgesetz:  $a + a \cdot b = a$

- kanonische Form (KKNF/KDNF) bestimmen (z.B.  $f(x, y, z) = xy = xyz + xy\bar{z}$ )
- Alle Min-/Maxterme in Tabelle eintragen (Index von m ist (binär)Wert des Min-/Maxterms), sortieren nach der Anzahl der positiven Literale (=Klasse)
- 1-Kubus: Min-/Maxterme die sich um eine Negation unterscheiden, zu einem Term verschmelzen (Resolutionsgesetz), dabei notieren aus welchen 0-Kuben er besteht und alle verwendeten 0-Kuben abhaken
- Der 1-Kubus muss zusammenhängend sein! (d.h. alle 1-Kubus Min-/Maxterme müssen zusammenhängen)
- Wenn möglich 2-Kubus bilden.
- Wenn keine Kubenbildung mehr möglich → Nicht abgehackte Kuben sind Primimplikanten

Beispiel (Quine Methode):

	0-Kubus	A	1-Kubus	R	A	2-Kubus	A
$m_1$	$\bar{x}_1\bar{x}_2x_3$	✓	$\bar{x}_2x_3$	$m_1\&m_5$	$p_1$		
$m_4$	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	✓	$x_1\bar{x}_2$	$m_4\&m_5$	✓	$x_1$	$p_2$
$m_5$	$x_1\bar{x}_2x_3$	✓	$x_1\bar{x}_3$	$m_4\&m_6$	✓		
$m_6$	$x_1x_2\bar{x}_3$	✓	$x_1x_3$	$m_5\&m_7$	✓		
$m_7$	$x_1x_2x_3$	✓	$x_1x_2$	$m_6\&m_7$	✓		

⇒  $f(x_1, x_2, x_3) = p_1 + p_2 = \bar{x}_2x_3 + x_1$

5.4 Resolventenmethode

**Vorteile:** Keine KDNF Notwendig, skaliert für viele Inputvariablen  
Ziel: alle Primimplikanten

Wende folgende Gesetze an:  
Absorptionsgesetz:  $a + ab = a$   
allgemeines Resolutionsgesetz:  $x \cdot a + \bar{x} \cdot b = x \cdot a + \bar{x} \cdot b + ab$

Anwendung mit Schichtenalgorithmus

- schreibe die Funktion  $f$  in die 0. Schicht
- bilde **alle möglichen** Resolventen aus der 0. Schicht und schreibe sie in die nächste Schicht als ODER Verknüpfungen (Resolventen zu  $f$  "hinzufügen")
- überprüfe ob Resolventen aus der 1. Schicht Kuben aus Schicht 0 überdecken(Absorbtion) und streiche diese Kuben aus Schicht 0
- Schicht  $i$  besteht aus den möglichen Resolventen von Schicht 0 bis  $(i - 1)$ . Abgestrichene Kuben aus vorherigen Schichten brauchen **nicht** mehr beachtet werden.
- Sobald in der  $i$ -ten Schicht +1 steht oder keine weiteren Resolventen gebildet werden können, ist man fertig. ⇒ alle nicht ausgetrichenen Terme bilden die VollSOP

$f(x_1, \dots, x_n)$	Schicht
$x \cdot w + \bar{x} \cdot w + x \cdot y \cdot w \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot w \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot w \cdot \bar{z}$	0
$+w + y \cdot w \cdot \bar{z}$	1
$+w \cdot \bar{z}$	2
$+w$	3

5.5 Überlagerung (Bestimmung der Minimalform)

Geg: CSOP/KDNF ( $\sum m_i$ ) und VollSOP ( $\sum p_i$ )      Ges: DMF (Minimalform)

5.5.1 Überdeckung:

$C = (m_0 \subseteq p_1) \cdot (m_2 \subseteq p_1 + m_2 \subseteq p_2) \stackrel{!}{=} 1$   
 $C = \tau_1 \cdot (\tau_1 + \tau_2) = \tau_1 + \tau_1\tau_2 = \tau_1$

5.5.2 Alternativ: Mit Überdeckungstabelle bestimmen

Bsp:

	Minterme				
Primterme	$m_1$	$m_2$	...	$m_N$	$L(p_i)$
$p_1$	✓				$L(p_1)$
$p_2$	✓			✓	$L(p_2)$
⋮					⋮
$p_K$		✓			$L(p_K)$

$K$ : Anzahl der Primterme  
 $N$ : Anzahl der Minterme  
 $L(p_i)$ : Kosten/Länge der Primimplikanten

**Vorgehen:**

- Kernprimimplikanten auswählen
- Spaltendominanzen prüfen und dominierende Spalten streichen
- Zeilendominanzen prüfen und dominierte Zeilen streichen
- zurück zu 2. falls keine vollständige Überdeckung


Analog auch für Bestimmung der konjunktiven Minimalform (KMF)

6 Halbleiter

	Isolator	Metall	undotiert	N-Typ	P-Typ
Ladungsträger	Keine	$e^-$	$e^-/e^+$	$e^-$	$e^+$
Leitfähigkeit	Keine	Sehr hoch	$\propto T$	Hoch	Mittel

7 MOS-FET's

 Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor



**Bereiche NMOS:**

Sperrbereich:  $U_{GS} < U_{th}$   
Linearer Bereich:  $U_{DS} < U_{GS} - U_{th}$

Pinch-Off:  $U_{DS} = U_{GS} - U_{th}$   
Sättigung:  $U_{DS} > U_{GS} - U_{th}$

7.1 Bauteilparameter

Verstärkung:	$\beta = K' \frac{W}{L}$ mit $K' = \frac{\mu \epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}}$	$[\beta] = \frac{A}{V^2}$
Kanalweite	W	
Kanallänge	L	
Elektronenbeweglichkeit	$\mu_n \approx 250 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{Vs}, \mu_p \approx 100 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{Vs}$	
rel. Dielektrizität des Gateoxyds	$\epsilon_{ox} \approx 3,9$	
Dielektrizitätskonstante	$\epsilon_0 = 8.8541878 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$	
Gateoxyddicke	$t_{ox}$	
Verstärkung	$\beta = \frac{\mu_n \epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}} \cdot \frac{W}{L} = K' \frac{W}{L} = \frac{\mu_n C_G}{L^2}$	
Kapazität	$C_G = \epsilon_{ox} \epsilon_0 \frac{W L}{t_{ox}}$	
Verzögerungszeit	$t_{pHL} \propto \frac{C_L t_{ox} L p}{W_p \mu_p \epsilon_{ox} (V_{DD} -  V_{th} )}$	

- große Kanalweite ⇒ große Drain-Störme  
⇒ schnelle Schaltgeschwindigkeit (da  $i_d \propto \beta \propto \frac{W}{L}$ )  
Aber: große Fläche.
- nMos schaltet schneller als pMOS, da nMOS und pMOS unterschiedliche Majoritätsladungsträger haben. Die Beweglichkeit der Löcher ist im Allgemeinen geringer als die der Elektronen.

7.2 Drainstrom


nMos (p-dotiertes Substrat, n-dotierte Drain/Source), schlechter pull up (Pegeldegenerierung)

$$I_d = \begin{cases} 0, & \text{für } U_{gs} - U_{th} \leq 0 \quad (\text{Sperrber.}) \\ \beta[(u_{gs} - U_{th}) \cdot u_{ds} - \frac{1}{2} u_{ds}^2], & \text{für } 0 \leq U_{gs} - U_{th} \leq u_{ds} \quad (\text{linearer Ber.}) \\ \frac{1}{2} \beta \cdot (u_{gs} - U_{th})^2, & \text{für } 0 \leq U_{gs} - U_{th} \leq u_{ds} \quad (\text{Sättigungsber.}) \end{cases}$$

pMos (n-dotiertes Substrat, p-dotierte Drain/Source), schlechter pull down (Pegeldegenerierung)


$$I_d = \begin{cases} 0, & \text{für } U_{gs} - U_{th} \geq 0 \quad (\text{Sperrber.}) \\ -\beta[(u_{gs} - U_{th}) \cdot u_{ds} - \frac{1}{2} u_{ds}^2], & \text{für } 0 \geq U_{gs} - U_{th} \leq u_{ds} \quad (\text{linearer Ber.}) \\ -\frac{1}{2} \beta \cdot (u_{gs} - U_{th})^2, & \text{für } 0 \geq U_{gs} - U_{th} \leq u_{ds} \quad (\text{Sättigungsber.}) \end{cases}$$

7.3 pMos und nMos

 

8 CMOS - Logik

 **Vorteil:** (Fast) nur bei Schaltvorgängen Verlustleistung - wenig statische Verluste  
Drei Grundgatter der CMOS-Technologie:



Falls  $GND$  und  $V_{DD}$  vertauscht würden, dann  $NAND \rightarrow AND$  und  $NOR \rightarrow OR$   
Allerdings schlechte Pegelgenerierung.


8.1 Gatterdesign

Netzwerk	Pull-Down nMos	Pull-Up pMos
Transistoren		
NAND	Serienschaltung	Parallelschaltung
NOR	Parallelschaltung	Serienschaltung

- Möglichkeit: Direkt; ggf. Inverter vor die Eingänge und Ausgänge schalten.
- Möglichkeit: Mit boolescher Algebra die Funktion nur mit NAND und NOR darstellen.

 8.2 CMOS Verlustleistung

Inverterschaltvorgang  $V_A : 0 \rightarrow 1$ :



**Dynamische Verlustleistung**  
Kapazitive Verluste  
Kurzschlussstrom

$P_{dyn} = P_{cap} + P_{short}$   
 $P_{cap} = \alpha_{01} f C_L V_{DD}^2$   
 $P_{short} = \alpha_{01} f \beta_n \tau (V_{DD} - 2V_{tn})^3$

Schalthäufigkeit  
Schalthäufigkeit (periodisch)

$\alpha_{0 \rightarrow 1} = \frac{\text{Schaltvorgänge (pos. Flanke)}}{\text{\# Betrachtete Takte}}$   
 $\alpha = \frac{f_{switch}}{f_{clk}}$


Abhängig von den Signalfanken, mit Schaltfunktionen verknüpft  
 $\approx V_{DD} 1 / \propto$  Schaltzeit:

$\frac{V_{DD} D 2}{C_L t_{ox} L p} = \frac{t_{D1}}{t_{D2}}$  (bei Schaltnetzen  $t_{iog}$ )

**Verzögerungszeit**  $\propto \frac{C_L t_{ox} L p}{W_p \mu p \varepsilon (V_{DD} - V_{th})}$   
Steigend mit: Kapazitiver Last, Oxiddicke, Kanallänge, Schwellspannung  
Sinkend mit: Kanalweite, Ladungsträger Beweglichkeit, Oxyd Dielektrizität, Versorgungsspannung

**Statische Verlustleistung**  $P_{stat}$ : Sub-Schwellströme, Leckströme, Gate-Ströme Abhängigkeit:  
 $V_{DD} \uparrow$ :  $P_{stat} \uparrow$   $V_{th} \uparrow$ :  $P_{stat} \downarrow$  (aber nicht proportional)

 9 Volladdierer (VA)/Ripple-C(u)arry-Adder



Generate  $g_n = a_n \cdot b_n$   
Propagate  $p_n = a_n \oplus b_n$   
**Summenbit**  $S_n = c_n \oplus p_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$   
 $S_n = \underbrace{a_n b_n c_n + a_n b_n c_n + a_n b_n c_n}_{\text{genau ein Eingang high}} + \underbrace{a_n b_n c_n}_{\text{alle Eingänge high}}$  (Ungerade Anzahl von Eingängen 1)  
**Carry-out**  $c_{n+1} = c_n \cdot p_n + g_n$   
 $c_{n+1} = \underbrace{a_n b_n c_n + a_n b_n c_n + a_n b_n c_n}_{\text{zwei Eingänge 1}} + \underbrace{a_n b_n c_n}_{\text{drei Eingänge 1}}$  (Mindesten zwei Eingänge 1)

**Laufzeiten**  
 $t_{sn} = \begin{cases} t_{cn} + t_{xor} & t_{cn} > t_{xor} \\ 2t_{xor} & \text{sonst} \end{cases}$   
 $t_{cn+1} = \begin{cases} t_{and} + t_{or} & a_n = b_n = 1 \\ t_{xor} + t_{and} + t_{or} & a_n = b_n = 0 \\ t_{cn} + t_{and} + t_{or} & a_n \neq b_n \end{cases} \quad \begin{matrix} (g_n = 1) \\ (p_n = 0, g_n = 0) \\ (p_n = 1) \end{matrix}$

10 Sequentielle Logik

Logik mit Gedächtnis (Speicher).

10.1 Begriffe/Bedingungen

$t_{Setup}$	Stabilitätszeit vor der aktiven Taktflanke
$t_{hold}$	Stabilitätszeit nach der aktiven Taktflanke
$t_{c2q}$	Eingang wird spätestens nach $t_{c2q}$ am Ausgang verfügbar
Min. Taktperiode	$t_{clk} > t_{1,c2q} + t_{logic,max} + t_{2,setup}$
Max. Taktfrequenz	$f_{max} = \lfloor \frac{1}{t_{clk}} \rfloor$ (Nicht aufrunden)
Holdzeitbedingung	$t_{2,hold} < t_{1,c2q} + t_{logic,min} \rightarrow$ Dummy Gatter einbauen
Durchsatz	$\frac{1}{t_{clk,pipe}} = f$ (Sample: Anzahl der Eingänge ins Register)
Latenz	$t_{clk} \cdot \text{\#PipelineStufen}$ (Anzahl von Logik+Register-Blöcken)

10.2 Pipelining

Nur bei synchronen(taktgesteuerten) Schaltungen möglich!

- Aufteilen langer kombinatorischer Pfade durch Einfügen zusätzlicher Registerstufen  
→ Möglichst Halbierung des längsten Pfades
- Zeitverhalten beachten (evtl. Dummy-Gatter einfügen)
- Durchsatz erhöht sich entsprechend der Steigerung der Taktfrequenz
- Gesamtlatenz wird eher größer
- Taktfrequenz erhöht sich

10.3 Parallel Processing

Durchsatz =  $\frac{\text{\#Modul}}{t_{clk,Modul}} = f$       Latenz =  $t_{clk}$

- Paralleles, gleichzeitiges Verwenden mehrere identischer Schaltnetze
- Zusätzliche Kontrolllogik nötig (Multiplexer)
- Taktfrequenz und Latenz bleiben konstant
- Durchsatz steigt mit der Zahl der Verarbeitungseinheiten  
ABER: deutlich höherer Ressourcenverbrauch

11 Speicherelemente

**Flüchtig** Speicherinhalt gehen verloren, wenn Versorgungsspannung  $V_{DD}$  wegfällt - Bsp: \*RAM  
**Nicht Flüchtig** Speicherinhalt bleibt auch ohne  $V_{DD}$  erhalten - Bsp: Flash  
**Asynchron** Daten werden sofort geschrieben/gelesen.  
**Synchron** Daten werden erst mit  $clk_0 \rightarrow 1$  geschrieben.  
**Dynamisch** Ohne Refreshzyklen gehen auch bei angelegter  $V_{DD}$  Daten verloren - Bsp: DRAM  
**Statisch** Behält den Zustand bei solange  $V_{DD}$  anliegt (keine Refreshzyklen nötig) - Bsp: SRAM  
**Bandbreite**: Bitanzahl, die gleichzeitig gelesen/geschrieben werden kann. **Latenz**: Zeitverzögerung zwischen Anforderung und Ausgabe von Daten. **Zykluszeit**: Minimale Zeitdifferenz zweier Schreib/Lesezugriffe.

Speicherkapazität = Wortbreite  $\cdot 2^{\text{Adressbreite}}$

11.1 Speicherzelle/Register

Ring aus zwei Invertern.

11.2 Latch (Pegelgesteuert)

**Set-Reset Latch:**  
Zwei gegenseitig rückgekoppelte NAND-Gatter. 0 an R/S schaltet.  
**Enable-Latch:** ändert Speicherzustand auf  $D$  nur wenn  $e = 1$

e	Q
0	Q
1	D

11.3 Flip-Flop (Flankengesteuert)

Besteht aus zwei enable-Latches  
**Flip-Flop:** Ändert Zustand bei steigender/(fallender) Taktflanke.

e	Q
0	Q
1	D

clk	Q	$\overline{Q}$
0 $\rightarrow$ 1	D	$\overline{D}$
sonst	Q	$\overline{Q}$


12 Automaten (FSM)

12.1 Deterministic finite state machine (DFA)

DFA 6-Tupel  $\{I, O, S, R, f, g\}$

I	Eingabealphabet
O	Ausgabealphabet
S	Menge von Zuständen
$R \subseteq S$	Menge der Anfangszustände
$f: S \times I \rightarrow S$	Übergangsrelation
g	Ausgaberation

12.2 Moore und Mealy FSMs

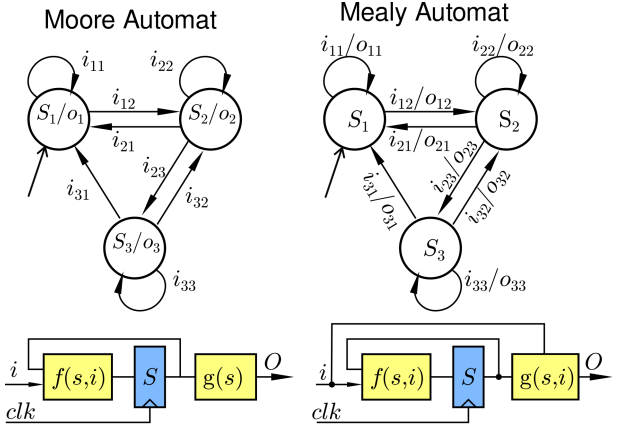

Moore	Mealy
Output hängt nur vom Zustand ab $s' = f(s, i), o = g(s)$ $g: S \rightarrow O$	Output hängt von Zustand und Eingabe ab $s' = f(s, i), o = g(s, i)$ $g: S \times I \rightarrow O$

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein kombinatorischer Pfad von Eingängen zu Ausgängen</li> <li>• Wichtig für Begrenzung der Logiktiefe in sequentiellen Schaltwerken, insb. bei Verkettung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Zustände</li> <li>• Übersichtliche Beschreibung</li> <li>• Allgemeinster Fall einer FSM</li> </ul>
Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Anzahl an Zuständen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange kombinatorische Pfade bei Verkettung</li> <li>• in der Praxis zu vermeiden</li> </ul>

Beim Zeichnen jede Eingabemöglichkeit für jeden Zustand berücksichtigen und Startzustand mit leerem Pfeil kennzeichnen.


13 Block Parity Schaltungen

13.1 Paritätsprüfsumme

Konzept zur Absicherung von digitalen Daten durch Anhängen eines Paritätsbits  $p$ .  
- Gerade Anzahl an Einsen im Datenwort:  $p = 0$ .  
- Ungerade Anzahl an Einsen im Datenwort:  $p = 1$ .  
- Realisierung durch XOR-Gatter

 13.2 Block Parity

„Zweidimensionale“ Erweiterung der Paritätsprüfsumme  
Beispielblock:



**Vorteile:**  
- Erkennung und Korrektur von einzelnen Bitfehlern.  
- Erkennung von zusammenhängenden Mehrfachfehlern (Bursts).

### 13.3 Realisierung der Block Parity Schaltung

#### Datenpfad:

Das  $n$ -Bit Datenwort wird durch das Paritybit zu  $(n+1)$ -Bit erweitert und übertragen

#### Kontrollpfad:

- Die Datenworte (Zeilen im obigen Beispielblock) aus dem Datenpfad werden bitweise verxodert und es entsteht die Pbits-Zeile
- Nach einem Block wird die Pbit-Zeile übertragen